

Experiment 7: RC-Tiefpass: Frequenzgang, Sprung- und Sinusantwort

